



FASE ① - PROGETTAZIONE

①.② - REALIZZAZIONE SCHEMA ELETTRICO

Realizzare lo schema elettrico funzionale e di potenza, per l'avviamento di un M.A.T (M1) in modalità STELLA-TRIANGOLO automatico temporizzato a $t = 3$ sec, inoltre trascorsi 3 secondi dal passaggio a TRIANGOLO deve essere avviato un secondo motore M.A.T. (M2).

Prevedere tutti i dispositivi necessari alla protezione dell'intero circuito e dei relativi M.A.T.

Prestare particolare attenzione alla qualità del disegno, quale uso delle sigle, della numerazione, la pulizia del disegno, l'ordine della disposizione delle apparecchiature.

Tempo massimo disponibile: 1 ora